
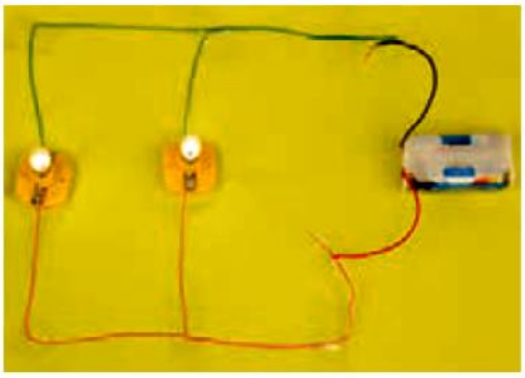


مدار موازی

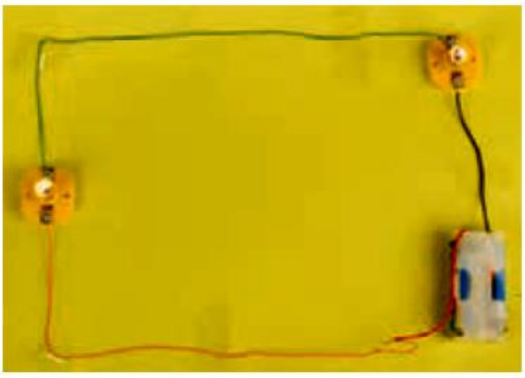

مدار متوالی

۵ پیش‌بینی کنید که اگر در مدارهای شکل بالا یکی از لامپ‌ها را باز کنید، لامپ دوم روشن می‌ماند یا خیر؟ در مدار موازی روشن می‌ماند ولی در مدار سری خاموش می‌شود.

۶ با آزمایش، درستی پیش‌بینی خود را بررسی کنید. سپس آنچه را مشاهده می‌کنید بنویسید.


فکر کنید

اگر در مدارهای زیر کلید را ببندیم:

الف) کدام لامپ روشن نمی‌شود؟ ۱

ب) در کدام مدار نور لامپ بیشتر است؟ ۳

(کلید را با علامت -/- نشان می‌دهند.)

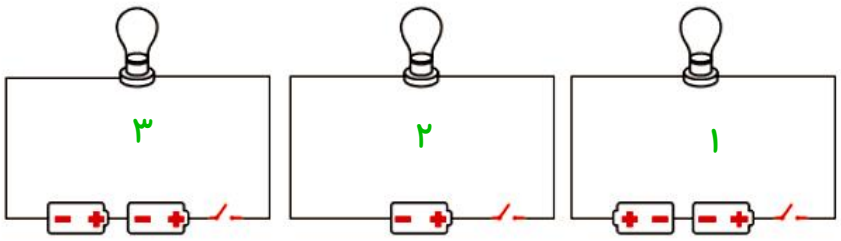

علوم صفحه به صفحه؛ طراح: سمیرا ابوالقاسمی